

MegaCON K-Type Compatible

- ・K社の SCC搭載ゲームカートリッジに搭載のメガコン機能と互換性アリ
- ・SCC音源部は搭載していない

【カートリッジスロット と RasPiPico の接続信号】

- 4 : /SLTSL
- 12: /MERQ
- 13: /WR
- 14: /RD
- 18: A15
- 25: A14
- 26: A13
- 23: A12
- 33: D1
- 34: D0
- 35: D3
- 36: D2
- 37: D5
- 38: D4
- 39: D7
- 40: D6
- 41: GND
- 43: GND
- 45: +5V
- 46: +5V

【RasPiPico <=> ROM の接続信号】

- MA20~MA13 <=> A20~A13
- /OE <=> /OE
- /OE <=> /OE
- /WE <=> /WE

【カートリッジスロット <=> ROM の接続信号】


- A12~A0 <=> A12~A0
- D7~D0 <=> D7~D0
- +5V <=> VDD
- GND <=> VSS

【考え方】

A14, A13 の値によって 4つのバンクレジスタの中から1つが選択される。
選択されたバンクレジスタの値が MA20~MA13 として出力される。

Z80のDRAMリフレッシュのタイミングを考慮すると、Z80のクロックの半分程度の時間で MA20~MA13 を切り替える必要が出てくる。
これを緩和するために、/CE, /OE, /WR は Picoで作り直した信号を ROMに出す。

Raspberry Pi Pico Pinout

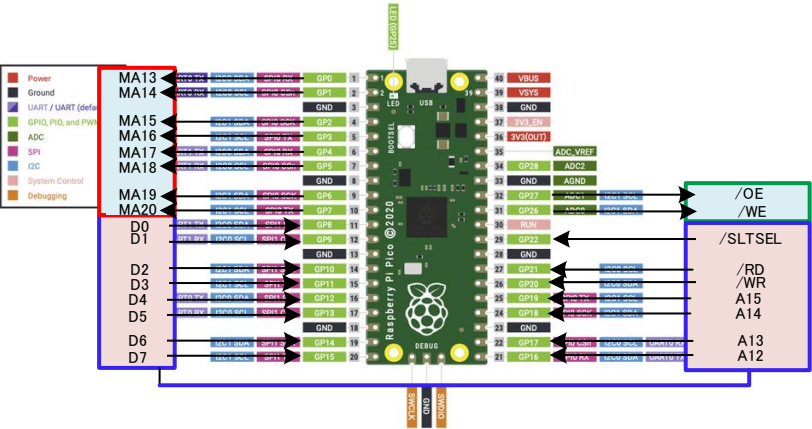

MSXスロットと接続


フラッシュROMと接続

ROM /CS は、MSXスロット /SLTSEL と直結





PIO0 SM0

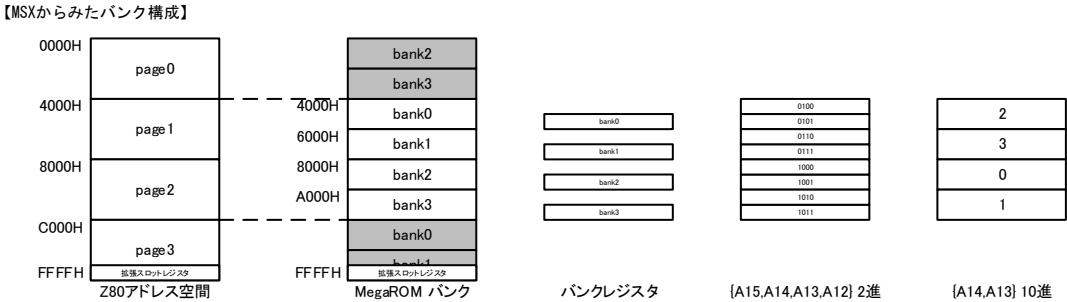【役割】
/SLTSEL=0の立ち下りをキャッチして、A14, A13に対応するバンクレジスタ値を MA20～MA13 へ出力すること。



【各種マッピング】

  

アドレス値は 0,1,2,3
これらで 0,8,16,24 ビットシフトをユニークに割り当てたい。

if !Y then ">> 0"
if Y—

```
.program pio_bank_address
.wrap_target
wait 0 gpio 22          : /SLTSEL=0 を待つ
mov  osr, pins          : OSR = { GP1016, ... , GP100, GP1031, ... , GP1018, GP1017 }
out  isr, 1             : ISR = { 0, 0, 0, ... , 0, GP1017 }
out  Y, 1               : Y = { 0, 0, 0, ... , 0, GP1018 }

pull noblock           : OSR = (TX FIFO is empty) ? X : TX FIFO
mov  X, osr            : X = OSR ※ OSR の値を X にバックアップしておく
jmp  !Y out_skip_bit1  : if Y==0 goto out_skip_bit1
out  NULL, 16

out_skip_bit1:
mov  Y, isr
jmp  !Y out_skip_bit0  : if Y==0 goto out_skip_bit0
out  NULL, 8

out_skip_bit0:
out  pins, 8
wait 1 gpio 22          : /SLTSEL=1 を待つ
.wrap
```

【I/Oマッピング】

sm_config_set_in_pins(&c, 17);

GP1017, GP1018 を IN の下位 2bit に割り付ける。
GP1018 が A14, GP1017 が A13 に接続されている想定。

sm_config_set_out_pins(&c, 0, 8);

GP100～GP107 を OUT の下位 8bit に割り付ける。
GP100～GP107 が MA20～MA13 に接続されている想定。

【実行の前提】

pio_sm_set_enabled() で実行する前に、pio_sm_put_blocking() で FIFO にバンクレジスタの初期値を詰めておくこと。

PIO0 SM1

【役割】
/SLTSELの立ち下がりキャッチして、A15,A14,/WR,/RDを見て /WE,/OEを作る。

A15,A14	/WE	/OE
00	1	1
01	/WR	/RD
10	/WR	/RD
11	1	1

```
.program pio_we_oe

.wrap_target
    set pins, 3      : { GPIO27,GPIO26 } = { 1,1 }
wait_sltsel0
    wait 0 pin 6      : /SLTSEL=0 を待機する
    mov pins, osr     : OSR = { GPIO17, ... ,GPIO22,GPIO21,GPIO20,GPIO19,GPIO18 }
    out X,1           : X = GPIO18 (A14)
    out Y,1           : Y = GPIO19 (A15)
    jmp X!=Y wr_active
wr_inactive:
    set pins, 3      : { GPIO27,GPIO26 } = { 1,1 }
    jmp wait_sltsel1
wr_active:
    out X,2           : X = { GPIO21,GPIO20 } ( [/RD,/WR] )
    mov pins, X
wait_sltsel1
    wait 1 pin 6      : /SLTSEL=1 を待機する

.wrap
```

PIO0 SM2

【役割】

/SLTSELの立ち下がりキャッチして、/WR=0 なら CPUへ D7-D0, A15-A12 を通知する。

```
.program pio_bank_write

.wrap_target
wait_sltsel0
    wait 0 pin 6      : /SLTSEL=0 を待機する
    mov pins, osr     : OSR = { GPI07, ..., GPI010, GPI09, GPI08 }
    out isr, 12        : ISR = { GPI019, ..., GPI08 } (A15-A12, D7-D0)
    out X, 1           : X = GPI020 (/WR)
    jmp !X wr_active
wr_inactive:
    jmp wait_sltsel1
wr_active:
    push
wait_sltsel1
    wait 1 pin 6      : /SLTSEL=1 を待機する
.wrap
```